 


## Proiect în echipă: Aparat Blackjack



Brănoiu Cătălin  
Sima Andreea  
Ștefan Rareș  
Ulmeanu Vlad-Adrian  
grupa 315CA  
Asistent: Teodor Popescu

# Cuprins

- Tema proiectului
  - Temă
  - Detalii de implementare
- Mod de implementare
  - Realizare schemă bloc
  - Explicarea intrărilor din schema bloc
  - Explicarea ieșirilor din schema bloc
  - Funcționarea aparatului
- Descrierea funcționării aparatului
- Organigrama aparatului
- Submodulul RNG (Randomizator)
  - Diagramele Karnaugh pentru stările următoare
  - Diagramele Karnaugh pentru ieșiri
- Submodulul ADD (Adunare)
- Calculul lungimii microinstrucțiunii pentru format variabil
- Completarea conținutului memoriei de microprogram
- Proiectarea schemei de comandă microprogramate
- Proiectarea cablajului
- Referințe

# Tema proiectului

## Temă

Tema aleasă prezintă realizarea unui aparat de Blackjack, capabil de a simula unele dintre activitățile jocului real echivalent. Partea jocului ce se dorește imitată în cadrul proiectului presupune existența unui jucător și a unui pachet de cărți, ale căror valori sunt cuprinse între 3 și 10 inclusiv.

Jucătorul depune o sumă de bani, apoi trage câte cărți dorește, una câte una, putându-se opri după orice tragere, dacă suma valorilor cărților pe care le-a tras până atunci este cel mult egală cu 21. Jocul se termină automat dacă scorul jucătorului a depășit 21.

Dacă după terminarea jocului scorul jucătorului este cel mult 21, acesta este plătit cu o sumă care variază în funcție de mai multe praguri: scor cel puțin 20, scor cel puțin 16, sau scor cel puțin 12. Dacă scorul a depășit 21, sau scorul este mai mic strict decât 12, se consideră că jucătorul a pierdut și nu primește nicio recompensa monetară.

## Detalii de implementare


Aparatul va fi implementat pe o unitate de comandă microprogramată cu microinstrucțiuni cu format variabil.

Pentru proiectarea cablajului am ales următoarele componente digitale:

- 3 memorii **CAT22C10 64x4**
- 2 numărătoare **74163**
- 1 multiplexor 16:1 **74150**
- 2 IC cu porți AND **7408**
- 1 IC cu porți NOR **7402**

# Mod de implementare

## Realizare schemă bloc

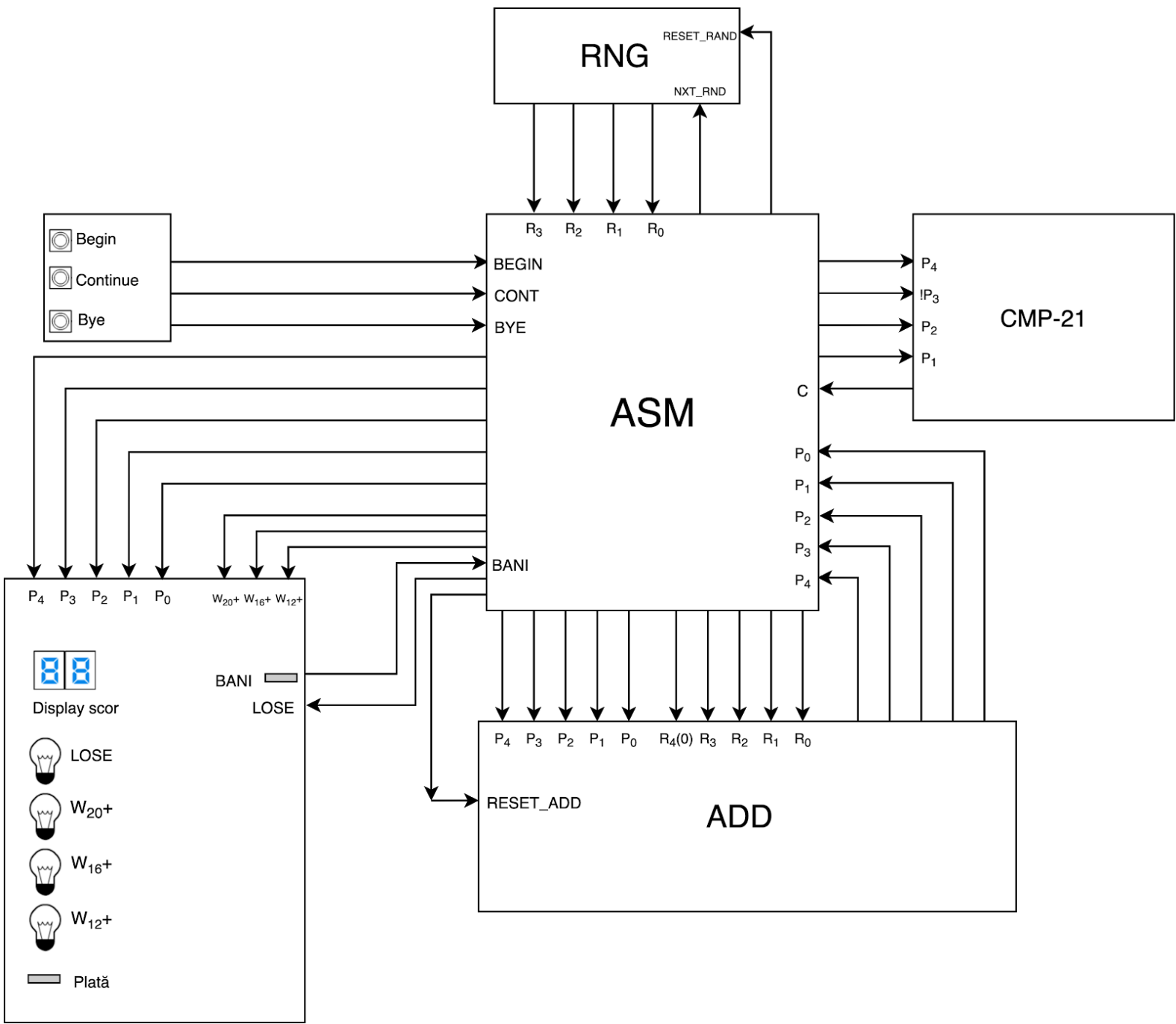

## Explicarea intrărilor din schema bloc

- **BEGIN** - jucătorul trebuie să apese butonul corespunzător de pe tastatură pentru a genera un semnal care permite algoritmului să treacă în următoarea fază; aici, introducerea banilor.
- **BANI** - pentru a începe jocul (după ce a apăsă pe **BEGIN**), jucătorul trebuie să introducă de fiecare dată o anumită cantitate de unități monetare. **BANI** este 1 doar imediat după ce a fost introdusă unitatea monetară, permițând algoritmului să continue.
- **P<sub>4</sub>, P<sub>3</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>1</sub>, P<sub>0</sub>** - "punctajul" jucătorului, reprezentat în biți. Cel mai semnificativ bit este **P<sub>4</sub>**, iar cel mai puțin semnificativ este **P<sub>0</sub>**. Acesta este la început 0 și nu va depăși în niciun caz 31, oricum s-ar efectua adunarea (descrisă mai jos). **P<sub>4</sub>, P<sub>3</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>1</sub>, P<sub>0</sub>** sunt reținute fiecare într-un CBB-D.
- **R<sub>3</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>1</sub>, R<sub>0</sub>** - valoarea celei mai noi cărți extrase, oferită de un generator de numere aleatoare (RNG). Generatorul din acest proiect are perioada 16 și generează numere "aleatoare" din intervalul [3, 10]. **R<sub>3</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>1</sub>, R<sub>0</sub>** sunt reținute fiecare într-un CBB-D.
- **CONT** - dacă jucătorul vrea să mai primească o carte, trebuie să genereze semnalul corespunzător prin apăsarea butonului de pe tastatură. În urma generării semnalului, submodulul RNG este rugat să dea un număr nou (să actualizeze valorile **R<sub>3</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>1</sub>, R<sub>0</sub>**), se așteaptă să se treacă un ciclu al ceasului (astfel încât valorile **R<sub>3</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>1</sub>, R<sub>0</sub>** să fie scrise în CBB-urile corespunzătoare), apoi este apelat submodulul ADD care adaugă valoarea cărții (**R**) la punctaj (**P**).
- **BYE** - dacă jucătorul nu mai vrea să primească cărți, trebuie să genereze semnalul corespunzător prin apăsarea butonului de pe tastatură. În urma generării semnalului, se va trece la partea de plată a jucătorului în funcție de punctajul lui obținut. Se va genera exact una din următoarele ieșiri în funcție de punctaj: **W<sub>20</sub>+**, **W<sub>16</sub>+**, **W<sub>12</sub>+** sau **LOSE**.
- **C (ieșirea din submodulul de comparație cu 21)** - în urma comparației lui **P** cu 21, **C** va deveni 1 dacă **P** este mai mare strict decât 21, sau 0 altfel.
  - Pentru a ușura complexitatea proiectului, submodulul CMP-21 a fost integrat în ASM, el fiind apelat doar într-o singură bucată din organigramă. Astfel, pentru a indica "**C** == 1", se va trece într-o stare anume (în organigramă s<sub>8</sub>), iar pentru a indica "**C** == 0", se va trece într-o stare anume (în organigramă s<sub>7</sub>).

## Explicarea ieșirilor din schema bloc

- **RESET\_ADD, RESET\_RAND** - se apelează la începutul fiecărui joc pentru a reseta submodulele ADD și RNG.
- **NXT\_RND** - se apelează când se dorește generarea unei valori noi aleatoare din intervalul [3, 10]. Submodulul RNG, implementat asemenea unui numărător va da valori noi lui **R<sub>3</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>1</sub>, R<sub>0</sub>** după trecerea unui ciclu.
- **P<sub>4</sub>, P<sub>3</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>1</sub>, P<sub>0</sub>, W<sub>20</sub>+, W<sub>16</sub>+, W<sub>12</sub>+, LOSE (ieșiri folosite de submodulul display)** - biții lui **P** sunt folosiți pentru a arăta jucătorului scorul sau curent. **W<sub>20</sub>+** (scor cel puțin 20), **W<sub>16</sub>+** (scor cel puțin 16), (scor cel puțin 12)**W<sub>12</sub>+**, (scor sub 12)**LOSE** nu pot fi simultan porniți și semnifică terminarea unui joc, întotdeauna urmată de întoarcerea în starea inițială.
  - **LOSE** mai poate fi apelat (urmat de terminarea implicită a jocului) dacă după apelarea submodulului de comparație CMP-21 valoarea **C** este 1 (adică punctajul **P** este mai mare strict decât 21)
- **P<sub>4</sub>, P<sub>3</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>1</sub>, P<sub>0</sub>, R<sub>4</sub>, R<sub>3</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>1</sub>, R<sub>0</sub> (ieșiri folosite de submodulul de adunare)** - submodulul efectuează operația de adunare pe 5 biți între **P<sub>4..0</sub>** și **R<sub>4..0</sub>**. Cum submodulul RNG nu folosește decât biții **R<sub>3</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>1</sub>, R<sub>0</sub>**, bitul **R<sub>4</sub>** este întotdeauna 0.

# Descrierea funcționării aparatului

Aparatul se va afla într-un mod pasiv până la trecerea prin semnalele **BEGIN** și **PAY**. Imediat după ce trecem de cele două semnale vom genera ieșirile **RESET\_ADD**, **RESET\_RAND**. După ce jocul va începe efectiv, se va intra într-o buclă de joc, care constă în următorii pași:

- Compararea punctajului **P** cu 21 în “submodulul” CMP-21.
  - Dacă **P** este prea mare, se va ieși din buclă și se va intra într-o ramură în care se generează semnalul **LOSE** și ne întoarcem în starea pasivă.
  - Dacă **P** este mai mic sau egal cu 21, continuăm să ne plimbăm prin buclă.
- Așteptăm o acțiune din partea jucătorului: aceasta poate fi ori **CONT**, ori **BYE**.
  - Dacă acțiunea este **BYE**, vom intra în partea de “plată” a jucătorului (ieșind efectiv din buclă), pe care o vom detalia mai jos.
  - Dacă acțiunea este **CONT**, înseamnă că jucătorul dorește să mai primească o carte și continuăm în buclă.
- Se generează un semnal **NEXT\_RND** trimis către submodulul **RNG**, care ne va oferi un număr aleator nou din intervalul [3, 10], corespunzător valorii cărții date jucătorului. După ce stăm un ciclu, ne putem aștepta ca valorile biților din CBB-urile corespunzătoare **R**-urilor să fie actualizate, astfel încât putem trece la următorul pas.
- Se generează un semnal **ADD**, care va actualiza valorile biților din CBB-urile corespunzătoare **P**-urilor, cu respect față de valorile din CBB-urile corespunzătoare **R**-urilor. Acțiunea are loc în submodulul de adunare.
- După ce mai stăm un ciclu, vom termina bucla curentă și ne întoarcem la primul pas, cel de comparație.

Partea de plată a jucătorului se va desfășura astfel:

- Știm sigur că dacă am intrat în partea de plată, punctajul este în intervalul [0, 21].
- Dacă **P<sub>4</sub>** este 1, atunci punctajul este în intervalul [16, 21]. Cum reprezentarea lui 21 în bază 2 este 10101, rezulta ca dacă **P<sub>4</sub>** este 1, atunci **P<sub>3</sub>** este 0.
  - Dacă **P<sub>2</sub>** este 1, atunci punctajul este în intervalul [20, 21]. Se generează ieșirea **WIN<sub>20</sub>+** și se revine în starea inițială, mod pasiv.
  - Dacă **P<sub>2</sub>** este 0, atunci punctajul este în intervalul [16, 19]. Se generează ieșirea **WIN<sub>16</sub>+** și se revine în starea inițială.
- Dacă **P<sub>4</sub>** este 0, atunci punctajul este în intervalul [0, 15].
  - Dacă **P<sub>3</sub>** este 0, atunci punctajul este în intervalul [0, 7]. Se generează ieșirea **LOSE** și se revine în starea inițială.
  - Dacă **P<sub>3</sub>** este 1, atunci punctajul este în intervalul [8, 15].
    - Dacă **P<sub>2</sub>** este 1, atunci punctajul este în intervalul [12, 15], se generează ieșirea **WIN<sub>12</sub>+** și se revine în starea inițială.
    - Dacă **P<sub>2</sub>** este 0, atunci punctajul este în intervalul [8, 11], se generează ieșirea **LOSE** și se revine în starea inițială.



## Submodulul RNG (Randomizator)

Pentru acest proiect, am avut nevoie de un generator de numere aleatoare din intervalul  $[3, 10]$ . Deoarece intervalul este de lungime relativ mică, am construit un generator de perioadă 16. Unul dintre cele mai simple generatoare de implementat este **generatorul liniar congruențial**. Acesta se folosește de următoarele valori:

- *seed*, sau valoarea veche a generatorului;
- *a*, un multiplicator, număr natural, care este de obicei mare;
- *b*, un număr natural, de obicei cu câteva ordine de mărime mai mic decât *a*;
- *mod*, un număr mai mare decât *a* sau *b*.

Valoarea nouă a lui *seed* se obține după formula:  $(a \cdot \text{seed} + b) \% \text{mod}$ .

De obicei, vrem  $\text{gcd}(a, \text{mod}) = 1$  și  $\text{gcd}(b, \text{mod}) = 1$ . Putem să luăm *mod* prim pentru a garanta acest lucru. În practică, *b* este foarte mic, iar *mod* este luat ca o putere mare a lui 2, astfel transformând operația costisitoare de modulo într-o shiftare pe biți.

Codul în Python care generează primele 16 numere din intervalul  $[3, 10]$  din secvența cu  $a = 25214903917$ ,  $b = 13$ ,  $\text{mod} = 2^{48} + 17$  este:

```
import math

def lcg():
    a = 25214903917
    b = 13
    mod = (1<<48) + 17
    seed = 0
    while True:
        seed = (seed * a + b) % mod
        yield seed

i = 1
lo, hi = 3, 10
stop_at = 21
print(lo, hi, "stop_at =", stop_at)
for seed in lcg():
    print(seed % (hi - lo + 1) + lo, end = ' ')
    i += 1
    if (i > 16):
        break

#8, 9, 5, 9, 9, 3, 7, 8, 3, 3, 10, 8, 4, 10, 3, 7|
```


Primele 16 numere ale secvenței sunt: 8, 9, 5, 9, 9, 3, 7, 8, 3, 3, 10, 8, 4, 10, 3, 7.




Am ales să implementez modulul “Random” cu 4 CBB-uri de tip D. Mai jos se găsește tabelul tranzițiilor. Ultima coloană reprezintă ieșirea dorită în starea de pe prima coloană. Coloanele  $R_3, R_2, R_1, R_0$  reprezintă ieșirile propriu-zise, atribuite numărului aleator dorit.

	$Q_3^t$	$Q_2^t$	$Q_1^t$	$Q_0^t$	$Q_3^{t+1}$	$Q_2^{t+1}$	$Q_1^{t+1}$	$Q_0^{t+1}$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	$R_3$	$R_2$	$R_1$	$R_0$	R
$S_0$	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	8
$S_1$	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	9
$S_2$	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	5
$S_3$	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	9
$S_4$	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	9
$S_5$	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3
$S_6$	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
$S_7$	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8
$S_8$	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	3
$S_9$	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	3
$S_{10}$	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	10
$S_{11}$	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	8
$S_{12}$	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	4
$S_{13}$	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	10
$S_{14}$	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	3
$S_{15}$	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7

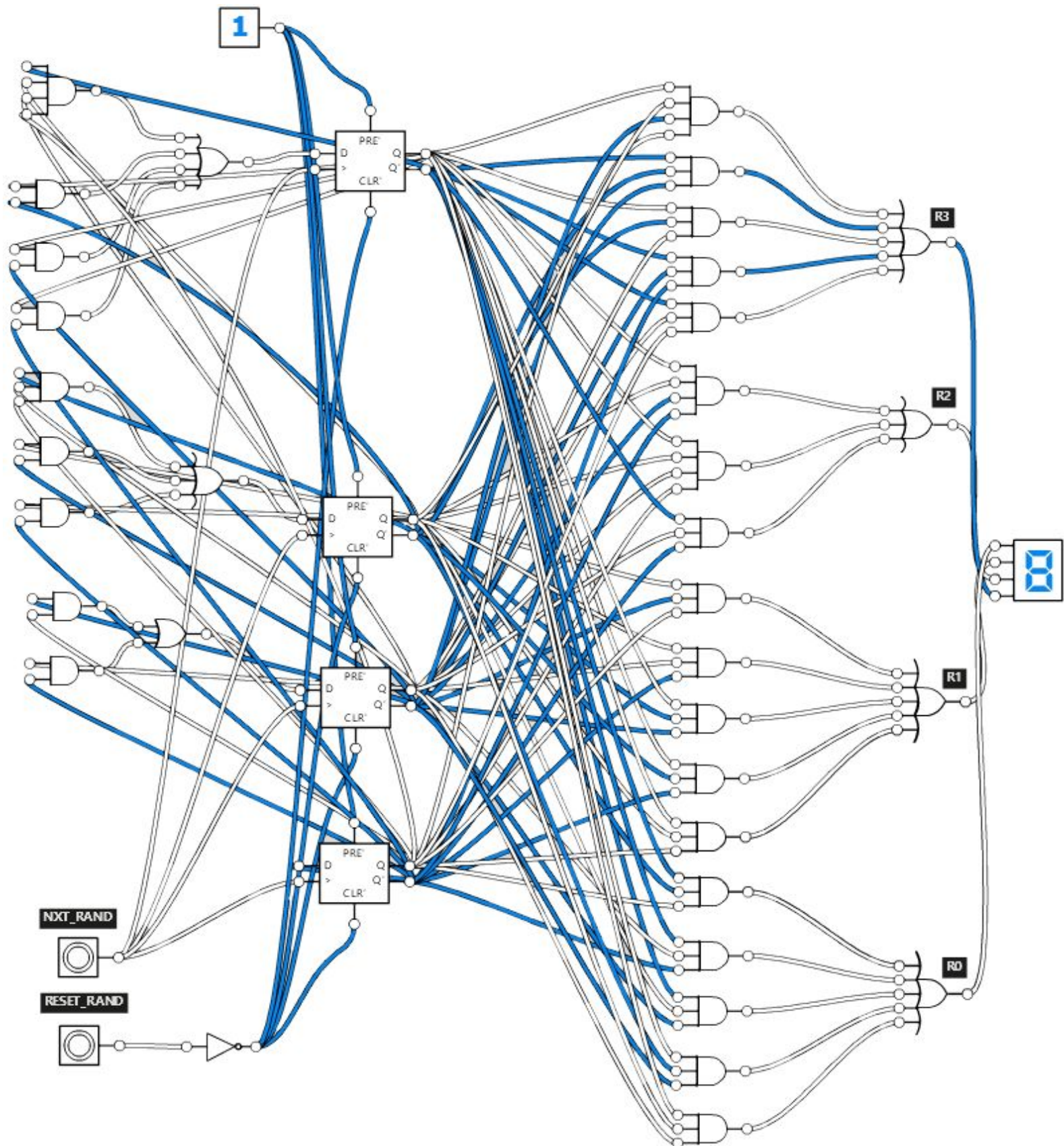Implementare în logicly: (fișierul se poate descărca de aici: <https://cutt.ly/nextrand-pl2-logicly>.)




 $Q_1$   $\neg Q_1$   $Q_0$   $\neg Q_0$   $\neg Q_2$   $Q_2$   $\neg Q_3$   $Q_3$



nextRand

 $Q_3$   $\neg Q_3$   $Q_2$   $\neg Q_2$   $\neg Q_0$   $Q_0$   $\neg Q_1$   $Q_1$



## Diagramele Karnaugh pentru stările următoare

		$Q_3Q_2$			
		00	01	11	10
$Q_1Q_0$	00	0	0	1	1
	01	0	0	1	1
	11	0	1	0	1
	10	0	0	1	1

$$Q_3^{t+1} = D_3^t = \overline{Q_3}Q_2Q_1Q_0 + Q_3\overline{Q_2} + Q_3\overline{Q_1} + Q_3\overline{Q_0}$$

		$Q_3Q_2$			
		00	01	11	10
$Q_1Q_0$	00	0	1	1	0
	01	0	1	1	0
	11	1	0	0	1
	10	0	1	1	0

$$Q_2^{t+1} = D_2^t = \overline{Q_2}Q_1Q_0 + Q_2\overline{Q_1} + Q_2\overline{Q_0}$$

		$Q_3Q_2$			
		00	01	11	10
$Q_1Q_0$	00	0	0	0	0
	01	1	1	1	1
	11	0	0	0	0
	10	1	1	1	1

$$Q_1^{t+1} = D_1^t = \overline{Q_1}Q_0 + Q_1\overline{Q_0}(Q_1XORQ_0)$$

		$Q_3Q_2$			
		00	01	11	10
$Q_1Q_0$	00	1	1	1	1
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	1	1	1	1

$$Q_0^{t+1} = D_0^t = \overline{Q_0}$$

## Diagramele Karnaugh pentru ieşiri

		$Q_3Q_2$			
		00	01	11	10
$Q_1Q_0$	00	1	1	0	0
	01	1	0	1	0
	11	1	1	0	1
	10	0	0	0	1

$$R_3 = \overline{Q_3}\overline{Q_2}\overline{Q_1} + Q_3Q_2\overline{Q_1}Q_0 + Q_3\overline{Q_2}Q_1 + \overline{Q_3}\overline{Q_1}\overline{Q_0} + \overline{Q_3}Q_1Q_0$$

		$Q_3Q_2$			
		00	01	11	10
$Q_1Q_0$	00	0	0	1	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	1	0
	10	1	1	0	0

$$R_2 = Q_3Q_2\overline{Q_1}\overline{Q_0} + Q_3Q_2Q_1Q_0 + \overline{Q_3}Q_1\overline{Q_0}$$

		$Q_3Q_2$			
		00	01	11	10
$Q_1Q_0$	00	0	0	0	1
	01	0	1	1	1
	11	0	0	1	0
	10	0	1	1	1

$$R_1 = Q_2\overline{Q_1}Q_0 + Q_2Q_1\overline{Q_0} + Q_3\overline{Q_2}\overline{Q_1} + Q_3\overline{Q_2}\overline{Q_0} + Q_3Q_2Q_0$$

		$Q_3Q_2$			
		00	01	11	10
$Q_1Q_0$	00	0	1	0	1
	01	1	1	0	1
	11	1	0	1	0
	10	1	1	1	0

$$R_0 = \overline{Q_3}\overline{Q_2}Q_0 + \overline{Q_3}Q_1\overline{Q_0} + \overline{Q_3}Q_2\overline{Q_1} + Q_3\overline{Q_2}\overline{Q_1} + Q_3Q_2Q_1$$

## Submodulul ADD (Adunare)

Pentru a ține minte scorul actual al jucătorului, trebuie să avem o variabilă anume (denumită în acest proiect “ $P$ ”, de la “Punctaj”; valoarea ei se explicitează prin biții  $P_4, P_3, P_2, P_1, P_0$ , de la cel mai semnificativ la cel mai puțin semnificativ) la care vom aduna în mod constant numerele de pe cărțile primite, sau în cazul nostru numerele generate de Randomizatorul din Anexa 1.

Informal, vrem să implementăm operația “ $+ =$ ” regăsită în mai multe limbaje de programare, astfel încât operația să arate astfel:

$$P + = R$$


Trebuie să avem grijă să nu depășim la adunare formatul de 5 biți al punctajului. Deoarece cel mai mare punctaj valid este 21, iar cel mai mare număr valid care poate fi reprezentat pe 5 biți este 31, putem aduna maxim 10 pentru a ne asigura că nu vom da “overflow”. Pentru a nu include cărți cu valoare prea mică, am restrâns intervalul valorilor la  $[3, 10]$ .

Mai precis, trebuie să modificăm un adunător pe 5 biți astfel încât rezultatul să se atribuie (și să se păstreze) în primul termen al adunării.

$P$  este întotdeauna primul termen al adunării;  
 $R$  este întotdeauna al doilea termen al adunării;  
 $P + R$ , rezultatul, va fi atribuit primului termen din adunare.


- Valorile lui  $P$  și  $R$  se păstrează pe 5 CBB-uri de tip D fiecare. Cum  $R_4$  nu este generat niciodată, valoarea CBB-ului său va fi întotdeauna 0.
- CBB-urile asignate lui  $R$  sunt guvernate de un ceas sincron, numit PUSH\_RANDOM. În urma trimiterii unui semnal NXT\_RANDOM, corespunzător dorinței primirii unei noi cărți, trebuie să înregistrăm imediat valorile biților primite din submodulul “Randomizer”, pregătindu-ne astfel pentru adunare.
- Când dorim să facem adunarea, trimitem un semnal ADD, care ia valorile de pe CBB-urile lui  $P$  și face operația “ $+ =$ ”, cu respect față de valorile de pe CBB-urile lui  $R$ .
- După operația de început a jocului ( $BANI = 1$ ) trebuie trimis un semnal pe ieșirea RESET\_ADD din submodulul ADD.

 
În implementarea submodulului de adunare am folosit un adunător pe 1 bit, implementat astfel:



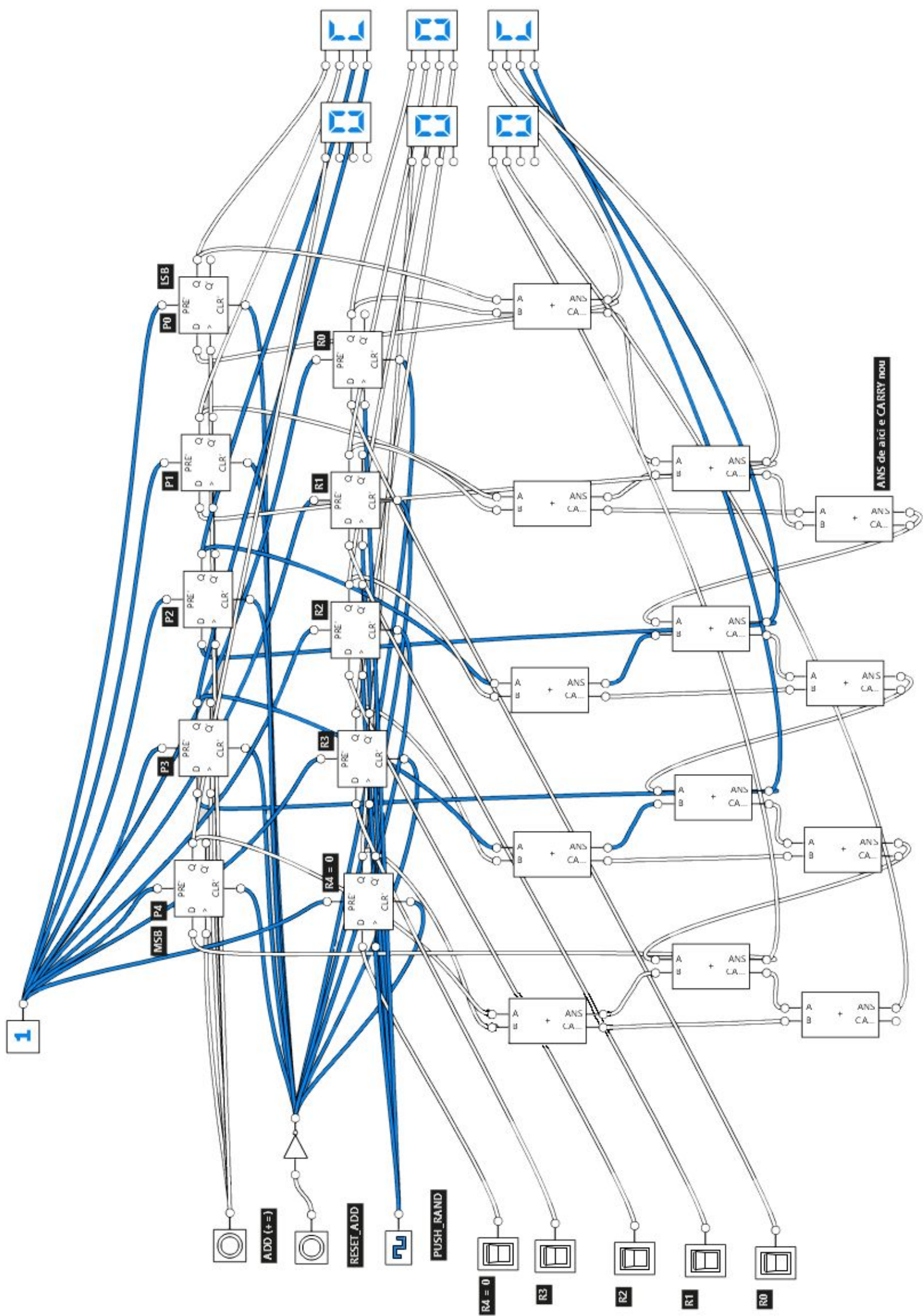Implementarea submodulului ADD se găsește mai jos. (fișier: <https://cutt.ly/add-logicly>.)





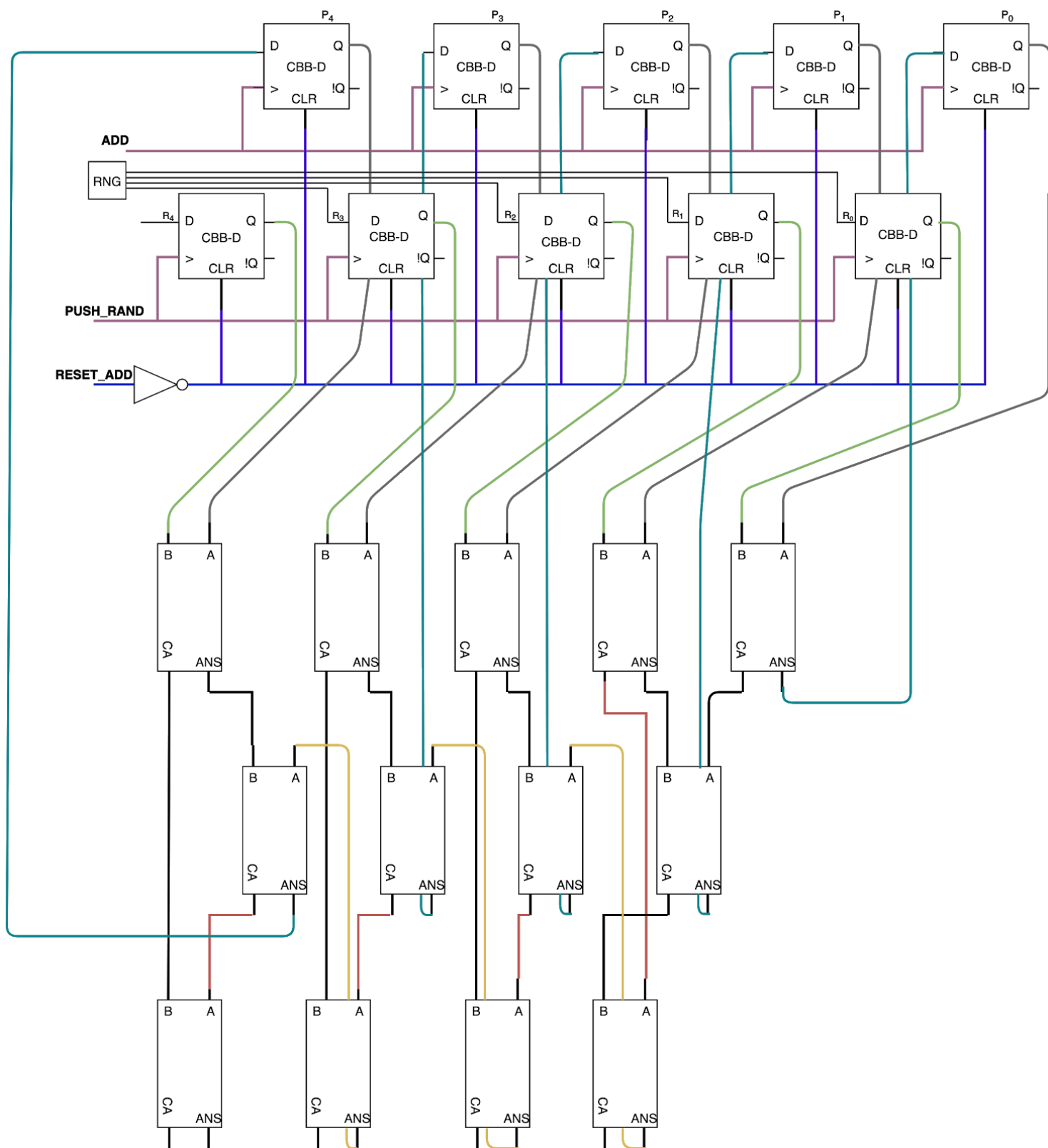



## Calculul lungimii microinstrucțiunii pentru format variabil

Codificare intrări	Denumire intrare
0000	SINK
0001	BEGIN
0010	BANI
0011	$P_4$
0100	$P_3$
0101	$!P_3$
0110	$P_2$
0111	$P_1$
1000	BYE
1001	CONT

Indexare ieșiri	Denumire ieșire
$O_0$	RESET_ADD
$O_1$	RESET_RAND
$O_2$	ADD
$O_3$	NXT_RAND
$O_4$	$W_{12}^+$
$O_5$	$W_{16}^+$
$O_6$	$W_{20}^+$
$O_7$	LOSE

- Avem 10 intrări distincte, deci avem nevoie de 4 biți pe intrare ca să le reprezentăm.
- Avem 8 ieșiri distincte, deci avem nevoie de 8 biți pentru a le reprezenta.
- În organigramă cea mai mare adresă folosită este 25(11001), deci avem nevoie de 5 biți pentru a le reprezenta.
- Pentru adresele de tip 1 lungimea microinstrucțiunii este:  

$$l_{\mu i1} = 1 + NROUT = 1 + 8 = 9$$
- Pentru adresele de tip 0 lungimea microinstrucțiunii este:  


$$l_{\mu i0} = 1 + LGINPUT + LGSTARE = 1 + 4 + 5 = 10$$
- Așadar, lungimea microinstrucțiunii este:  

$$l_{\mu i} = \max(l_{\mu i0}, l_{\mu i1}) = \max(9, 10) = 10$$


## Completarea conținutului memoriei de microprogram

[illegible]
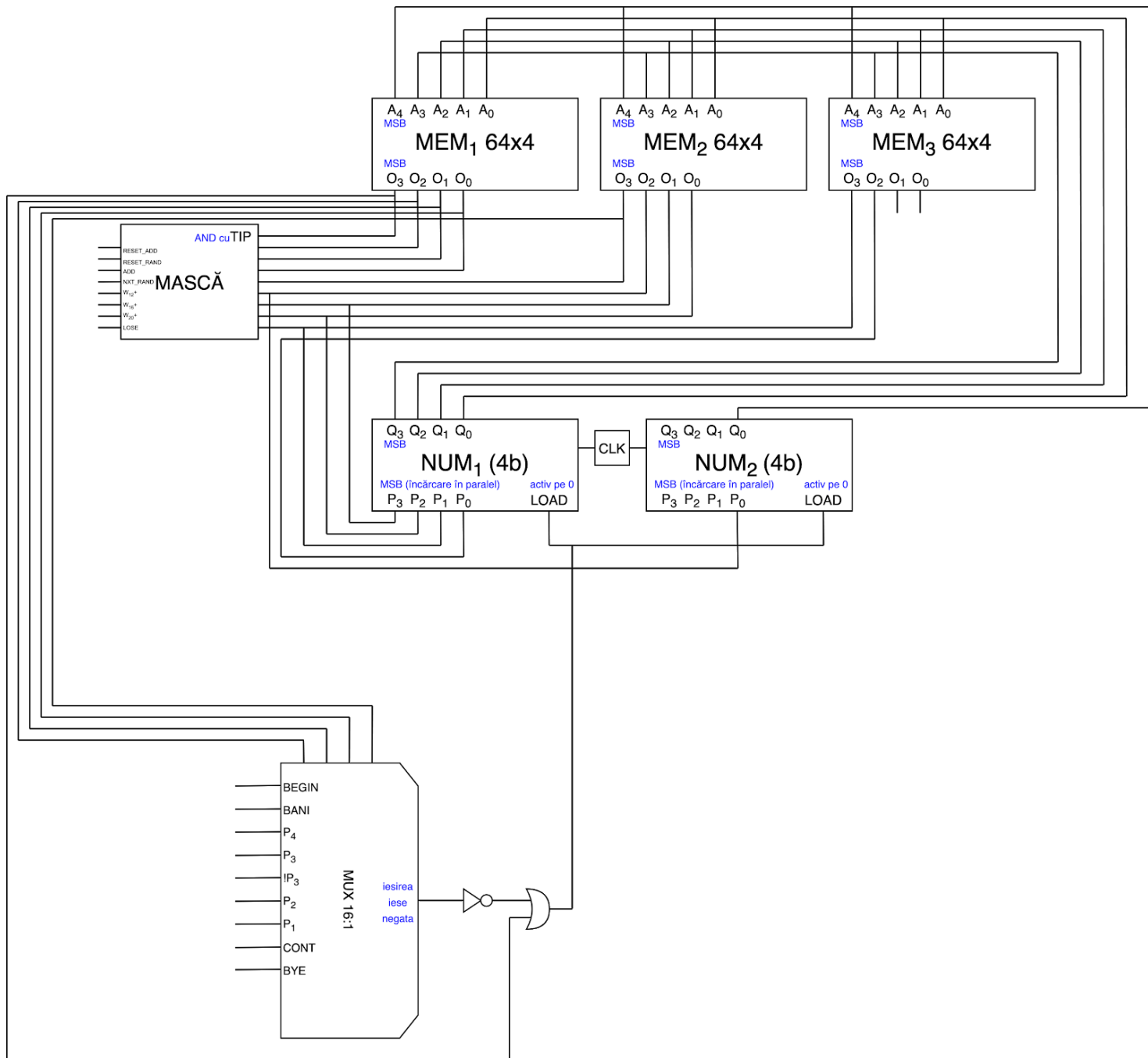
# Proiectarea schemei de comandă microprogramate



# Proiectarea cablajului

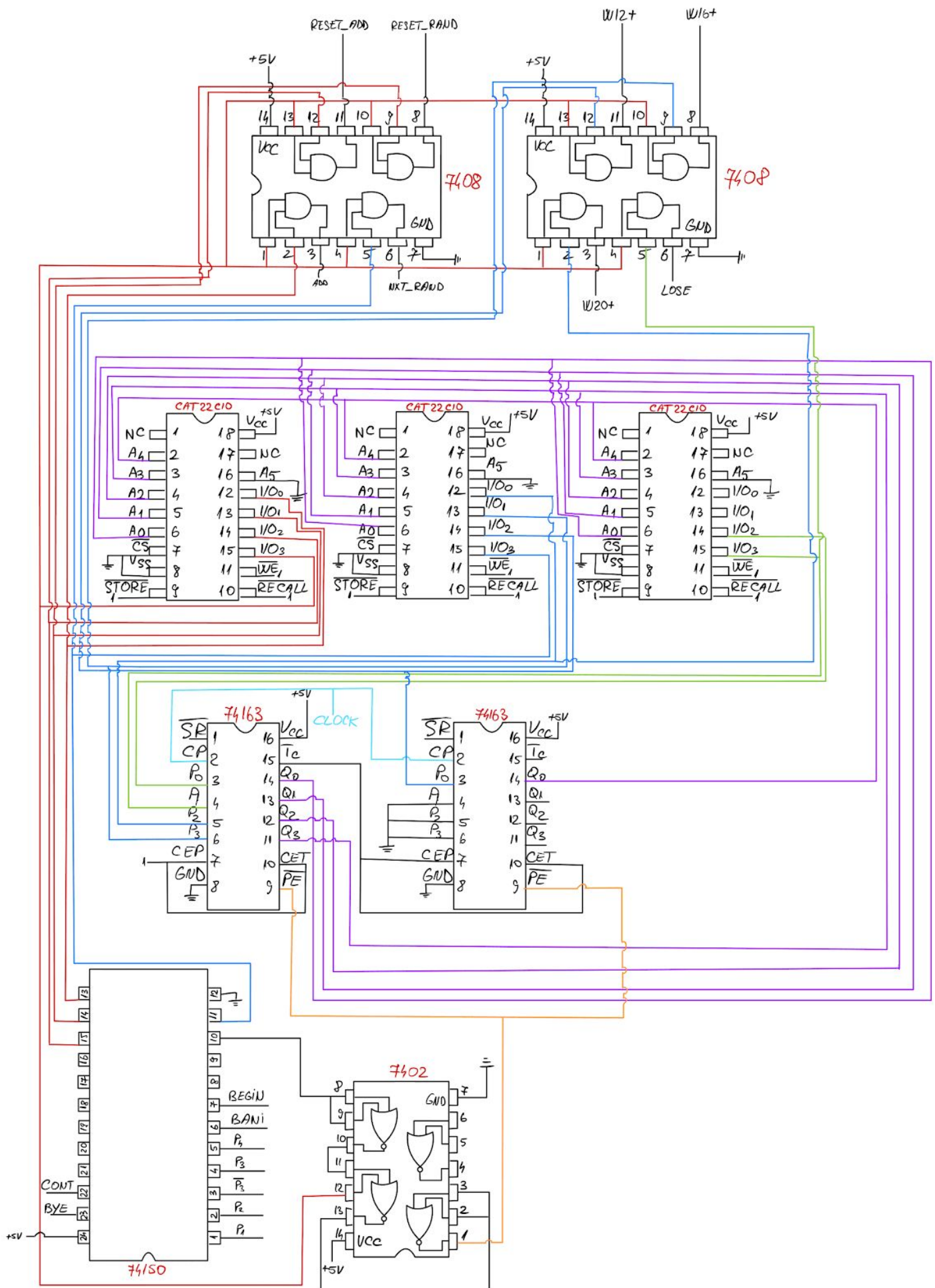

# Referințe

În realizarea proiectului am folosit următoarele resurse pentru conceperea diagramelor:

- <https://www.diagrams.net/>
- <https://logic.ly/>
- GoodNotes

Link-ul pentru prezentarea PowerPoint

- <https://docs.google.com/presentation/d/1raTuTdT03QW8f0pWgR9YQaJNCj38QYKSgkDH-AsjmTA/edit?usp=sharing>